

Decoder: Miningen Light 2

Miningen Light 2 ist DER Decoder auf unserer [Modellbahn-Anlage.de](https://modellbahn-anlage.de). Er soll die Verbindung zwischen DCC-Zentralen und Hardware sein.

Ein- und Ausgänge des Decoders

```
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////  
//  
// DARSTELLUNG DES DECODERS, SEINER EIN- UND AUSGÄNGE  
//  
//  
//      PC6          REST          RESET-o|1____28|o-Druckknopf/I/O 7 analog  
5        PC5  
//      PD0         digital 0 (RX)    I/O 3-o|2       27|o-I/O 6           analog  
4        PC4  
//      PD1         digital 1 (TX)    I/O 5-o|3       26|o-DKnopf LED       analog  
3        PC3  
//      PD2         digital 2          DCC IN-o|4       25|o-I/O 2           analog  
2        PC2  
//      PD3         digital 3 ~       WS2812B-o|5       24|o-I/O 1           analog  
1        PC1  
//      PD4         digital 4         BOARD LED-o|6       23|o-I/O 4           analog  
0        PC0  
//  
//              VCC-o|7       22|o-GND  
//              GND-o|8       21|o-AREF  
//      PB6          CLOCK-o|9       20|o-VCC  
//      PB7          CLOCK-o|10      19|o-LED5  
digital 13      PB5  
//      PD5         digital 5 ~       LED1-o|11      18|o-LED4  
digital 12      PB4  
//      PD6         digital 6 ~       LED3-o|12      17|o-LED6           ~  
digital 11      PB3  
//      PD7         digital 7          LED2-o|13      16|o-LED7           ~  
digital 10      PB2  
//      PB0         digital 8          Relais-o|14_____15|o-Servo/LED8     ~  
digital 9       PB1  
//  
  
// Define Pins  
#define IO3 0  
#define IO5 1  
#define DCC 2
```

```
#define WS2812B 3
#define BOARD_LED 4
#define LED1 5
#define LED3 6
#define LED2 7
#define Relais 8
#define Servo 9      #(oder LED8)
#define LED7 10
#define LED6 11
#define LED4 12
#define LED5 13

void setup()
{
    pinMode(RED, OUTPUT);
    pinMode(GREEN, OUTPUT);
    pinMode(BLUE, OUTPUT);
    digitalWrite(RED, HIGH);
    digitalWrite(GREEN, LOW);
    digitalWrite(BLUE, LOW);
}
```

LED per DCC ein- und ausschalten

```
#include <NmraDcc.h>

NmraDcc Dcc;
const int ledPin = 13;
const int dccPin = 2; // DCC-Eingang

void setup() {
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    Dcc.pin(dccPin, 0); // DCC-Eingang initialisieren
    Dcc.begin();        // DCC-Decoder starten
}

void loop() {
    Dcc.process();      // DCC-Befehle verarbeiten
}

// Diese Funktion wird aufgerufen, wenn ein DCC-Befehl für diese Adresse
// kommt
void notifyDccAccTurnout(uint16_t addr, uint8_t direction, uint8_t
outputPower) {
    if (addr == 1) { // Adresse 1
        if (direction == 1) {
            digitalWrite(ledPin, HIGH);
        }
    }
}
```

```
    } else {  
        digitalWrite(ledPin, LOW);  
    }  
}  
}
```

LED faden mit DCC

```
const int dccInputPin = 2; // Eingang vom DCC-Decoder  
const int ledPin = 9;      // LED-Pin (muss PWM-fähig sein: 3, 5, 6, 9, 10, 11)  
  
int brightness = 0;  
int fadeAmount = 5; // Schrittweite für das Faden  
bool fadeIn = true; // Richtung: ein- oder ausfaden  
  
void setup() {  
    pinMode(dccInputPin, INPUT);  
    pinMode(ledPin, OUTPUT);  
}  
  
void loop() {  
    if (digitalRead(dccInputPin) == HIGH) {  
        // LED langsam ein- und ausfaden  
        analogWrite(ledPin, brightness);  
        brightness = brightness + fadeAmount;  
  
        if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {  
            fadeAmount = -fadeAmount; // Richtung umkehren  
        }  
        delay(30); // Verzögerung für sanftes Faden  
    } else {  
        analogWrite(ledPin, 0); // LED aus  
        brightness = 0;  
    }  
}
```

LED schaltet hier sofort aus, wenn der DCC Befehl kommt

```
const int dccInputPin = 2; // Eingang vom DCC-Decoder  
const int ledPin = 9;      // LED-Pin (PWM-fähig: 3, 5, 6, 9, 10, 11)  
  
int brightness = 0;  
int fadeAmount = 5;  
bool fadeIn = true;  
  
void setup() {
```

```
pinMode(dccInputPin, INPUT);
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(dccInputPin) == HIGH) {
    // LED langsam ein- und ausfaden
    analogWrite(ledPin, brightness);
    brightness = brightness + fadeAmount;

    if (brightness <= 0 || brightness >= 255) {
      fadeAmount = -fadeAmount;
    }
    delay(30);
  } else {
    // LED sofort ausschalten, wenn DCC-Befehl LOW ist
    analogWrite(ledPin, 0);
    brightness = 0;
  }
}
```

From:
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/> - **Wiki der Modellbahn-Anlage.de**

Permanent link:
<https://wiki.modellbahn-anlage.de/decoder/modellbahn-anlage.de/miningen-light-2?rev=1767766611>

Last update: **07.01.2026 07:16**

